

Marshall Guv' nor Plus GV-2

Ciao a tutti ho avuto per le mani questo pedale che oserei dire un incrocio tra un ts9 e un bbraker...

veniamo al sodo:

Il clipping con due led rossi, quello che trovate di serie, non mi gusta un gran che e mi sono fossilizzato in questa configurazione:

D2 LED 1n4001

D4 LED 1n4001 + 1n4001

In questo modo il Guv'nor può essere usato su ampli già belli saturi di loro...
altrimenti provate al posto
degli 1n4001 gli 1n4148 o 1n914

C1 .0068uF (valore originale) provate un .0047uF e .01uF in caso inserite un selettore, da la sensazione come quando agite sulla 390ohm del crybaby.. un misto tra bassi profondi e medie nasali.. provate.

R2 15k (valore originale) ho messo un trimmer da 20k cambia il range tonale agendo sulle medio-alte freq.

C8 .1uF (valore originale) praticamente la fatmod del TS9 aumentando il valore aumentate le freq. basse diminuendo viceversa.

Con un valore di 1uF, come per il TS9, tecnicamente avete un overdrive per basso sensazionale.

Meritil

ps: Per qualsiasi cosa.. <http://www.diyitalia.it> :)